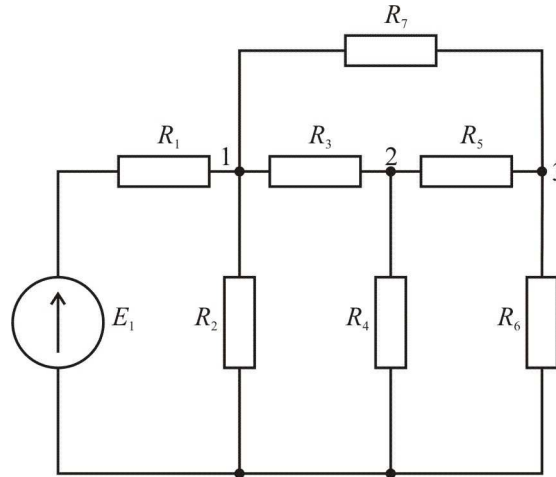


ĆWICZENIE 7. PROJEKTOWANIE OBWODU REZYSTANCYJNEGO (NA OCENĘ DST+).



Dane do zadania ( $N$ - numer na liście grupy projektowej):

$$R_1 = (10+N) \cdot 0,1 \Omega ; R_2 = (20+N) \cdot 0,1 \Omega ; R_3 = (30+N) \cdot 0,1 \Omega ; R_4 = (10+N) \cdot 0,1 \Omega ;$$

$$R_5 = (10+N) \cdot 0,1 \Omega ; R_6 = (20+N) \cdot 0,1 \Omega ; R_7 = (30+N) \cdot 0,1 \Omega ; E_1 = 1V .$$

Zaprojektować rezystancje obwodu przedstawionego na rysunku tak, aby potencjały w węzłach wynosiły:

$$V_1=0,5V, V_2=0,2V, V_3=0,1V.$$

Optymalizację przeprowadzić metodą **Hooka-Jeevesa**.

$$N := 20 \quad i := 1..7 \quad \text{origin} := 1 \quad \text{Napięcia do uzyskania: } V1\_ := 0.5 \quad V2\_ := 0.2 \quad V3\_ := 0.1$$

$$\text{Dane: } R_1 := (N + 10) \cdot 0.1 \quad R_2 := (N + 20) \cdot 0.1 \quad R_3 := (N + 30) \cdot 0.1 \quad R_4 := (N + 10) \cdot 0.1$$

$$R_5 := (N + 10) \cdot 0.1 \quad R_6 := (N + 20) \cdot 0.1 \quad R_7 := (N + 30) \cdot 0.1 \quad E1 := 1$$

$$G(R) := \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_7} & -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_7} \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_7} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \end{pmatrix} \quad \text{Macierz główna met.węzłowej}$$

$$G1(R) := \begin{pmatrix} \frac{E1}{R_1} & -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_7} \\ 0 & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ 0 & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \end{pmatrix} \quad \text{Macierz V1 metody węzłowej}$$

$$G2(R) := \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_7} & \frac{E1}{R_1} & -\frac{1}{R_7} \\ -\frac{1}{R_3} & 0 & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_7} & 0 & \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7} \end{pmatrix} \quad \text{Macierz V2 metody węzłowej}$$

$$G3(R) := \begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_7} & -\frac{1}{R_3} & \frac{E1}{R_1} \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & 0 \\ -\frac{1}{R_7} & -\frac{1}{R_5} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Macierz V3 metody węzłowej}$$

$$V1(R) := \frac{|G1(R)|}{\text{DET}(R)} \quad V2(R) := \frac{|G2(R)|}{\text{DET}(R)} \quad V3(R) := \frac{|G3(R)|}{\text{DET}(R)} \quad \text{Potencjały jako funkcja R}$$

$$V1(R) = 0.406 \quad V2(R) = 0.16 \quad V3(R) = 0.172$$

$$FC(R) := 0.5 \cdot (V1(R) - V1\_)^2 + 0.5 \cdot (V2(R) - V2\_)^2 + 0.5 \cdot (V3(R) - V3\_)^2 \quad \text{Funkcja celu}$$

Parametry procesu iteracyjnego: Krok początkowy:  $d := 0.2$  Liczba max iteracji:  $ItMax := 50$

```

H_J := | N ← rows(R)
      | H_J1,1 ← FC(R)      Wartość funkcji celu
      | for n ∈ 1..N
      |   H_J1,n+1 ← Rn      Wartości rezystancji
      | H_J1,2·N+2 ← d
      | for i ∈ 1..ItMax
      |   R0 ← R
      |   for n ∈ 1..N
      |     R_ ← R
      |     R_n ← R_n + d·R_n
      |     if FC(R_) < F0    Wartości funkcji celu w 2*N punktach
      |       | R ← R_      przy kroku próbnym d
      |       | F0 ← FC(R)  Sprawdzenie, w którym kroku próbnym
      |       |             funkcja celu zmalała
      |     R_ ← R
      |     R_n ← R_n - d·R_n  Podstawianie nowego R w zależności od
      |     if FC(R_) < F0    powodzenia kroku próbnego
      |       | R ← R_
      |       | F0 ← FC(R)
      |     d ← 0.5·d if R = R0  Jeśli funkcja celu nie zmalała,
      |     F0 ← FC(R)          zmniejsz krok w kierunku
      |     H_Ji+1,1 ← F0      Wartość funkcji celu
      |     for n ∈ 1..N
      |       H_Ji+1,n+1 ← Rn   Wartości rezystancji
      |     H_Ji+1,2·N+2 ← d    Wartość przesunięcia
      | H_J
  
```

Liczba wykonanych iteracji: Wartość funkcji celu:

Wartości rezystancji:

$It := rows(H\_J) = 51$      $H\_J_{It,1} = 0$

$H\_J_{It,2} = 2.43$      $H\_J_{It,3} = 6.67$

$H\_J_{It,4} = 3.22$      $H\_J_{It,5} = 3$

$R_i := H\_J_{It,i+1}$

$H\_J_{It,6} = 3.76$      $H\_J_{It,7} = 1.56$

$V1(R) = 0.5$

$V2(R) = 0.2$

$V3(R) = 0.1$

$H\_J_{It,8} = 10.66$

$R^T = ( 2.43 \ 6.66968 \ 3.21647 \ 3 \ 3.75893 \ 1.55937 \ 10.65949 )$